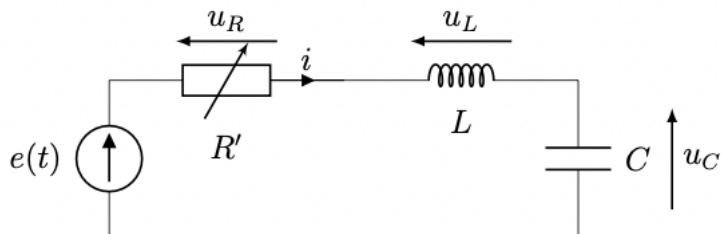



Ch P9
Résonance en régime sinusoïdal forcé

I Résonance en tension


Montage :



Rapport des amplitudes

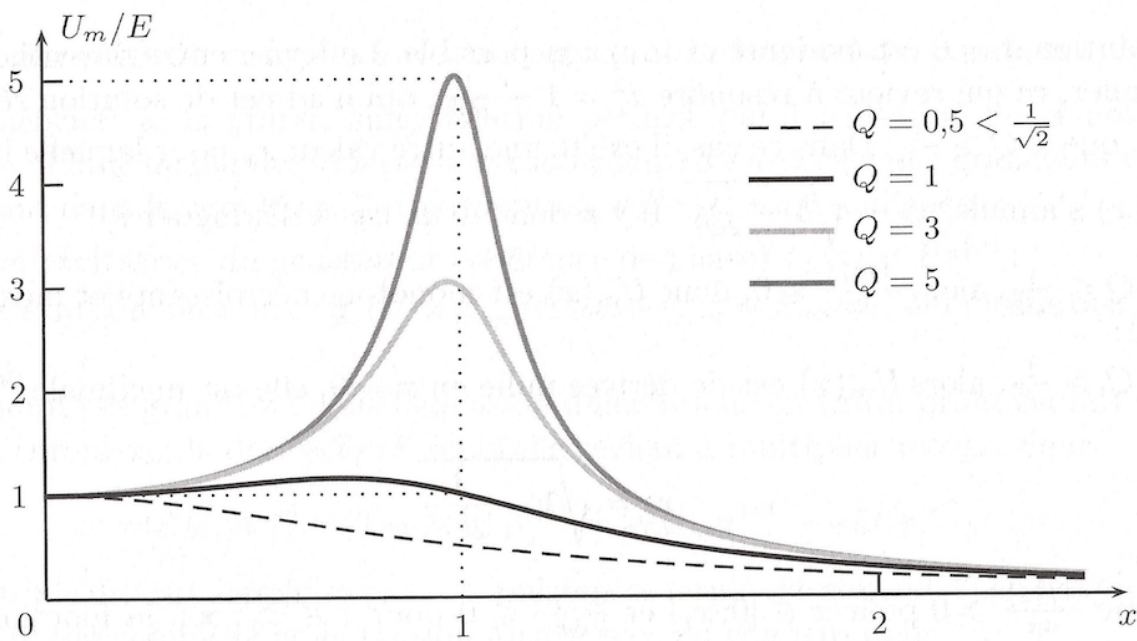


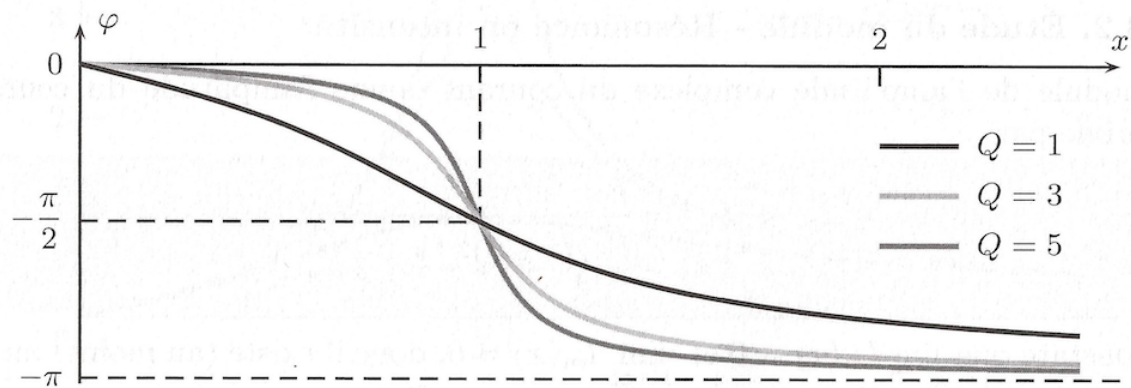Déphasage de $u_C(t)$ par rapport à $e(t)$




II Résonance en intensité

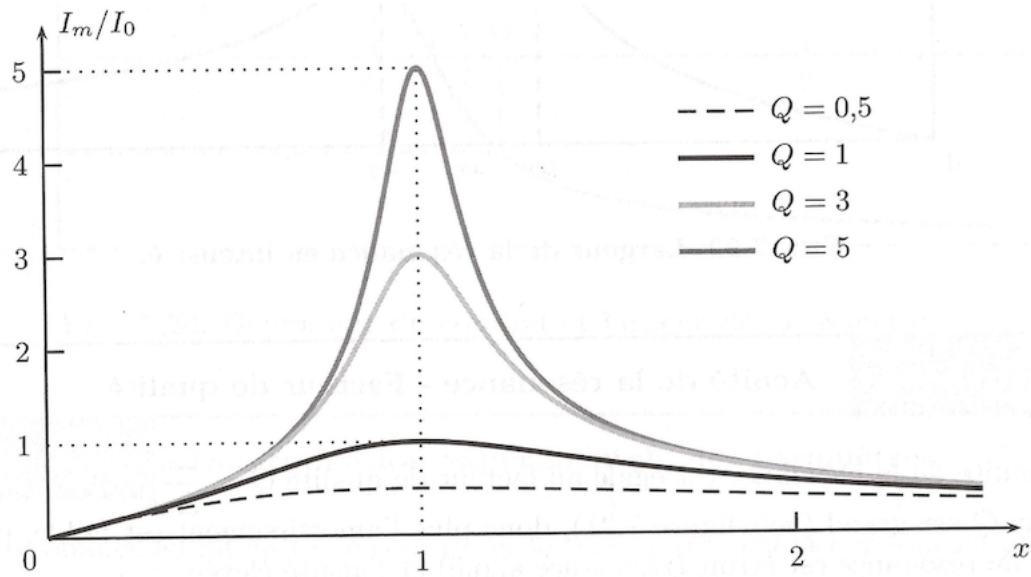Amplitude de $i(t)$ divisée par $I_0 = E \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{E}{QR}$



Déphasage de $i(t)$ par rapport à $e(t)$

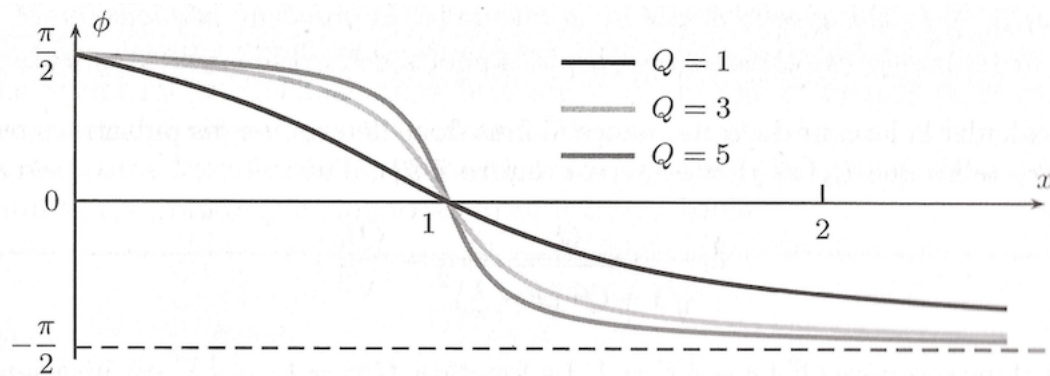

III Largeur du pic de résonance

Cas de la résonance en intensité :

