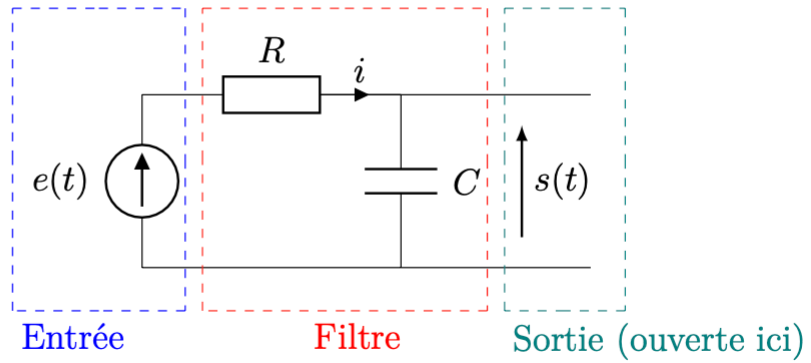


Ch P12 Filtrage linéaire





Exemple de quadripôle :

Exemple du filtre RC




Différents types de filtres

La bande passante est grisée

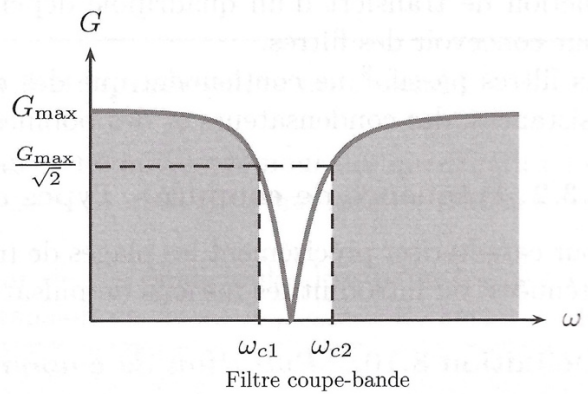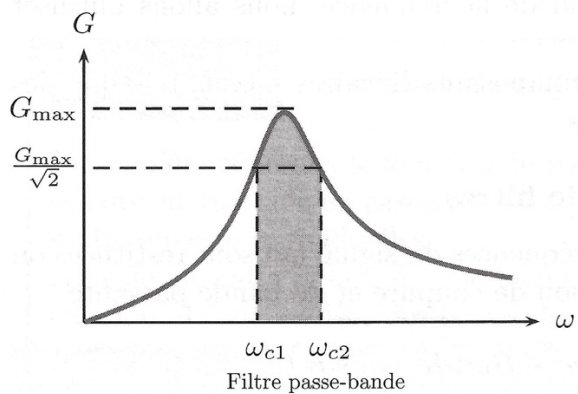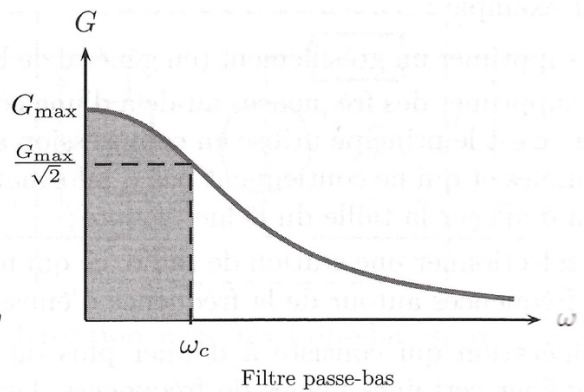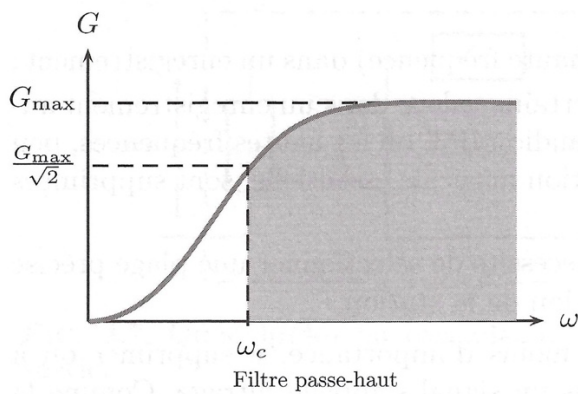

Echelle logarithmique

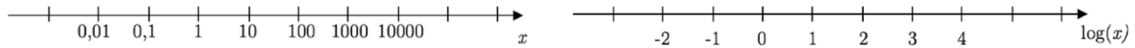

Ex de diagramme de Bode :

Filtres d'ordre 1

(asymptotes en clair)

